

Pitido led

Necesitarás: un zumbador activo, 1 led rojo, un led amarillo, 1 led verde, 1 potenciómetro, 3 resistencias de 220 Ω y cables.

Conexión:

Zumbador: VCC al pin 8 GND a GND

LEDs: VCC conectado con una resistencia y a los pines 9 10 y 11 y GND a GND

Potenciómetro: extremo izq. a GND, central a pin 8, extremo dch. a VCC